

# Kurzanleitung zum Smith-Diagramm\*

<http://www.siart.de/lehre/smishort.pdf>

Uwe Siart  
*tutorien@siart.de*

19. Januar 2012 (Version 3.73)

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Beschreibung des Smith-Diagramms</b>	<b>2</b>
<b>2. Arbeiten mit dem Smith-Diagramm</b>	<b>3</b>
2.1. Ablesen von $r$ , $z$ , $s$ und $m$ . . . . .	3
2.2. Konzentrierte Bauelemente . . . . .	4
2.3. Transformation durch verlustfreie Leitungen . . . . .	6
2.4. Leerlauf und Kurzschluss . . . . .	7
2.5. Impedanzmessung mit Hilfe einer Messleitung . . . . .	8
2.6. Güte von Reflexionsresonatoren . . . . .	10
2.7. Zusammenfassung . . . . .	12
<b>A. Zeichnen eines Smith-Diagramms</b>	<b>13</b>

---

\*Die Abschnitte 1 und 2 dieses Aufsatzes sind ein Auszug aus: Detlefsen, J.; Siart, U.: *Grundlagen der Hochfrequenztechnik*. 3. Auflage. München : Oldenbourg, 2009.

## 1. Beschreibung des Smith-Diagramms

Das Smith-Diagramm stellt das Innere des Einheitskreises der Reflexionsfaktorebene dar. Als wichtigstes grafisches Hilfsmittel sind die transformierten Koordinatenlinien aus der Impedanz- bzw. Admittanzebene eingetragen. Zusätzlich befinden sich am Rand eine Winkelskala und eine Skala der zugehörigen normierten Leitungslänge  $\ell/\lambda$ . Der Reflexionsfaktor  $r$  ergibt sich aus der normierten Impedanz  $z = Z/Z_L$  durch die Beziehung

$$r(z) = \frac{z-1}{z+1}, \quad (1)$$

wenn der Bezugswiderstand  $Z_L$  gleich dem Leitungswellenwiderstand ist. Die konforme Abbildung (1) transformiert jeden Punkt  $z$  aus der Impedanzebene eineindeutig in einen Punkt  $r$  der Reflexionsfaktorebene. Die Umkehrung der Transformation (1) lautet

$$z(r) = \frac{1+r}{1-r}. \quad (2)$$

Die Bilder der geraden Koordinatenlinien  $\operatorname{Re}\{z\} = \text{const}$  und  $\operatorname{Im}\{z\} = \text{const}$  in der Reflexionsfaktorebene sind Kreise, die alle durch den Punkt  $r = 1$  verlaufen. Durch die Transformation (1) wird die rechte  $z$ -Halbebene, also alle passiven Impedanzen, vollständig auf das Innere des Einheitskreises in der  $r$ -Ebene abgebildet. Das Bild des Punktes  $z \rightarrow \infty$  ist der Punkt  $r = 1$ . Die unendlich ausgedehnte rechte  $z$ -Halbebene wird dadurch auf einen begrenzten Bereich abgebildet. Ein weiterer Vorteil dieser Transformation ist die besonders einfache Darstellung einer Leitungstransformation in der  $r$ -Ebene (siehe Abschnitt 2.3). In Abb. 1 sind die Bilder einiger  $z$ -Koordinatenlinien in der  $r$ -Ebene dargestellt. Die Abbildung (1) ist winkeltreu. Die Koordinatenlinien  $\operatorname{Re}\{z\} = \text{const}$  und  $\operatorname{Im}\{z\} = \text{const}$  schneiden sich sowohl in der  $z$ -Ebene als auch in der  $r$ -Ebene unter rechtem Winkel [6, 9].

Im Smith-Diagramm sind einige Kreise  $\operatorname{Re}\{z\} = \text{const}$  und  $\operatorname{Im}\{z\} = \text{const}$  bereits eingetragen, sodass in der  $r$ -Ebene ein Koordinatengitter für die zu  $r$  gehörige Impedanz  $z$  zur Verfügung steht. In Abb. 2 sind die Linien  $\operatorname{Re}\{z\} = \text{const}$  und  $\operatorname{Im}\{z\} = \text{const}$  getrennt dargestellt. Im Smith-Diagramm sind beide Liniengruppen zusammen mit ihrer Beschriftung

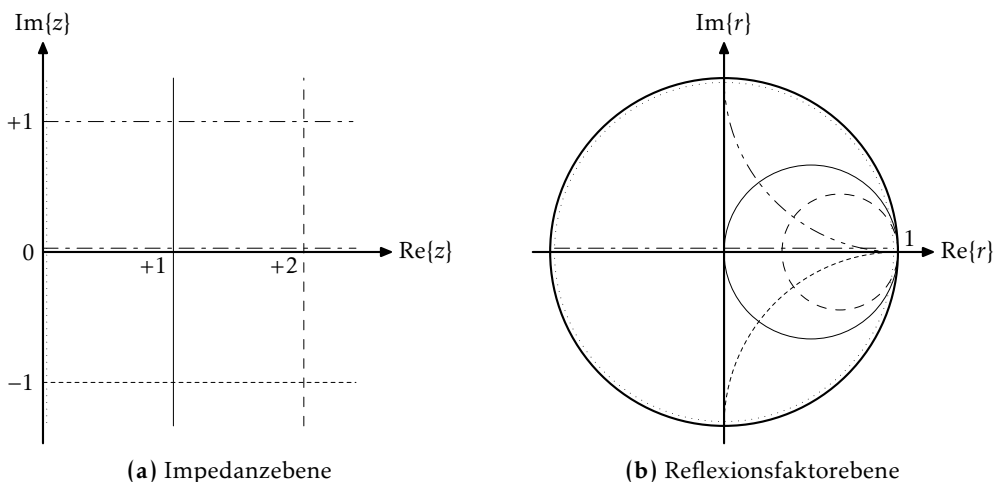


Abb. 1: Einige Beispiele für Bilder von Koordinatenlinien der  $z$ -Ebene in der  $r$ -Ebene

 


Abb. 2: Koordinatengitter der Impedanz im Smith-Diagramm

eingetragen. Entsprechend der Tatsache, dass nur der Bereich  $|r| \leq 1$  dargestellt ist, befinden sich im Smith-Diagramm nur die Kreise für  $\text{Re}\{z\} \geq 0$  und  $-\infty < \text{Im}\{z\} < +\infty$ . Das Innere des Einheitskreises in der  $r$ -Ebene ist also das Bild der rechten  $z$ -Halbebene. Durch Einsetzen in (1) findet man, dass

$$r(1/z) = r(y) = -r(z) \quad (3)$$

und

$$r(z) = r(1/y) = -\frac{y-1}{y+1}. \quad (4)$$

Ein Vergleich von (1) und (4) verdeutlicht, dass bei Berechnung von  $r$  aus der normierten Admittanz  $y = Y \cdot Z_L$  die gleiche Transformation (bis auf das Vorzeichen) stattfindet, wie bei Berechnung von  $r$  aus  $z$ . Zur Bestimmung von  $r(y)$  kann daher das gleiche Koordinatengitter benutzt werden. Allerdings ist zu beachten, dass wegen (3) das Koordinatensystem für  $r$  um  $180^\circ$  zu drehen ist. Andererseits bedeutet (3), dass die Punkte  $z$  und  $y = 1/z$  durch Spiegelung am Ursprung  $r = 0$  auseinander hervorgehen. Der Übergang zwischen Impedanz und Admittanz erfolgt im Smith-Diagramm durch Spiegelung am Ursprung.

## 2. Arbeiten mit dem Smith-Diagramm

### 2.1. Ablesen von $r$ , $z$ , $s$ und $m$

Das Smith-Diagramm stellt, wie bereits gesagt, das Innere des Einheitskreises in der Reflexionsfaktorebene dar. Durch Eintragen der normierten Impedanz  $z$  in das krummlinige Koordinatennetz (Abb. 2) kann der nach (1) zugehörige Reflexionsfaktor  $r = |r| \cdot e^{j\varphi_r}$  direkt nach Betrag und Phase abgelesen werden (Abb. 3). Hierzu ist die Gerade durch den Punkt  $r$  und den Ursprung einzuzeichnen. Die Phase  $\varphi_r$  kann an der Winkelskala am Rand des Diagramms abgelesen werden. Zur Bestimmung des Betrages  $|r|$  ist der Abstand zum Ursprung abzumessen. Dieser muss dann auf den Radius des Diagramms bezogen werden, der dem Betrag  $|r| = 1$  entspricht. Umgekehrt lässt sich natürlich auch die Umwandlung

 


Abb. 3: Ablesen von  $r$ ,  $s$  und  $m$

von  $r$  nach  $z$  grafisch durchführen, indem man zunächst  $r$  nach Betrag und Phase einzeichnet und dann die Lage des Punktes  $r$  in dem Koordinatennetz nach Abb. 2 abliest. Die Werte  $\text{Re}\{z\}$  und  $\text{Im}\{z\}$  ergeben unmittelbar den Wert der nach (2) zugehörigen normierten Impedanz  $z = \text{Re}\{z\} + j\text{Im}\{z\}$ . Ebenso können aus dem Smith-Diagramm das Stehwellenverhältnis  $s$  und der Anpassungsfaktor  $m$  abgelesen werden, die mit dem Betrag des Reflexionsfaktors durch

$$s = \frac{1}{m} = \frac{1 + |r|}{1 - |r|} \quad (5)$$


verknüpft sind. Für den Sonderfall  $\text{Im}\{r\} = 0$  ist auch  $\text{Im}\{z\} = 0$  und für  $z \geq 1$  ist  $r = |r|$ . Die rechte Seite von (5) ist dann identisch mit der rechten Seite von (2). In diesem Fall besitzt  $s$  offenbar den gleichen Wert wie die zu  $r$  gehörige normierte Impedanz  $z$ . Ebenso besitzt  $m$  den gleichen Wert wie die zu  $r$  gehörige Admittanz  $y$ . Folglich können die Werte  $s$  und  $m$  an den Schnittpunkten des Kreises  $|r| = \text{const}$  mit der Realteilachse der  $r$ -Ebene in den  $z$ -Koordinaten abgelesen werden. Abb. 3 verdeutlicht die Vorgehensweise.

## 2.2. Konzentrierte Bauelemente

Durch Hinzuschalten von konzentrierten Elementen  $R$ ,  $L$  und  $C$  werden der Realteil bzw. der Imaginärteil der Impedanz (Admittanz) verändert. Es ergeben sich Verschiebungen entlang der  $z$ - bzw.  $y$ -Koordinatenlinien. Handelt es sich dabei um eine Serienschaltung, dann rechnet man vorteilhaft mit der normierten Impedanz  $z$ . Bei der Behandlung von Parallelschaltungen wird man die Rechnung mit der normierten Admittanz  $y$  bevorzugen. Die Zusammenschaltung von Bauelementen ist dann jeweils durch einfache Addition der Impedanzen oder Admittanzen zu behandeln. Der Übergang zwischen beiden Darstellungsarten erfolgt durch Punktspiegelung am Ursprung.

Element	Serienschaltung		Parallelschaltung	
	$\text{Re}\{z\}$	$\text{Im}\{z\}$	$\text{Re}\{y\}$	$\text{Im}\{y\}$
$R$	↗	–	↗	–
$L$	–	↗	–	↘
$C$	–	↘	–	↗

Tabelle 1: Vergrößerung (↗) und Verkleinerung (↘) von Real- und Imaginärteil von  $z$  und  $y$  durch Hinzuschalten von konzentrierten Bauelementen. – bedeutet »keine Veränderung«

 

**Abb. 4:** Verschiebungsrichtungen im Smith-Diagramm durch Zuschalten von konzentrierten Bauelementen  $R$ ,  $L$  und  $C$

In Tabelle 1 ist die Veränderung von  $z$  und  $y$  durch das Hinzuschalten von Bauelementen in einer Übersicht zusammengestellt. So vergrößert die Serienschaltung einer Induktivität beispielsweise den Imaginärteil der Impedanz, während er durch die Serienschaltung einer Kapazität verkleinert wird. Es sei noch betont, dass der Realteil der Impedanz und auch der Admittanz durch Hinzuschalten von passiven Elementen niemals verkleinert werden kann.

In Abb. 4 sind alle Verschiebungen eingezeichnet, die zu den in Tabelle 1 angegebenen Änderungen gehören. Die Länge der Verschiebungen ergibt sich aus den normierten Impedanzen bzw. Admittanzen der Bauelemente, die zur Übersicht in Tabelle 2 zusammengestellt sind. Anhand von Tabelle 2 wird auch deutlich, dass beispielsweise eine Induktivität  $L$  eine negativ imaginäre normierte Admittanz besitzt. Deshalb wird durch Parallelschaltung einer Induktivität der Imaginärteil der Admittanz verkleinert. Auf diese Weise können alle Verschiebungen, die in Abb. 4 eingetragen sind, leicht nachvollzogen werden. Umgekehrt kann man durch Ablesen der Länge von erforderlichen Verschiebungen (etwa der Änderung des Imaginärteils) die Werte der hierzu benötigten Elemente bestimmen. Zur Entnormierung kann ebenfalls die Übersicht in Tabelle 2 hilfreich sein.

Die bisherigen Erkenntnisse können auch zur Konstruktion von Frequenzgängen herangezogen werden. Weil in den Werten der Impedanzen und Admittanzen von Blindelementen die Kreisfrequenz  $\omega$  und die Elementwerte  $L$  und  $C$  im Produkt stehen, bewirkt eine Erhöhung bzw. Erniedrigung der Frequenz die gleiche Verschiebung im Smith-Diagramm wie eine Erhöhung bzw. Erniedrigung von  $L$  oder  $C$ . Daher gelten die in Abb. 4 dargestellten Transformationen für  $L$  und  $C$  in der gleichen Weise auch für die Konstruktion von Ortskurven der Impedanz von Blindelementen mit der Frequenz  $f$  als Kurvenparameter.

**Beispiel 1** In einer Transformationsschaltung mit  $50\text{-}\Omega$ -Leitungen werde ein Bauelement benötigt, welches bei der Betriebsfrequenz  $f = 234\text{MHz}$  den Imaginärteil der Admittanz um 2 verkleinert. Das Bauelement

Normierung	Element			
	$R$	$L$	$C$	
$z = Z/Z_L =$	$\frac{R}{Z_L}$	$j\frac{\omega L}{Z_L}$	$-j\frac{1}{\omega C Z_L}$	Serienschaltung
$y = Y Z_L =$	$\frac{Z_L}{R}$	$-j\frac{Z_L}{\omega L}$	$j\omega C Z_L$	Parallelschaltung

**Tabelle 2:** Normierung und Entnormierung der Impedanzen und Admittanzen von konzentrierten Elementen

muss also die normierte Admittanz  $y = -j2$  besitzen und parallel geschaltet werden. Gemäß Tabelle 2 muss es sich um eine Induktivität handeln. Die Bestimmungsgleichung für  $L$  lautet

$$-j \frac{Z_L}{\omega L} = -j2$$

und durch Entnormierung ergibt sich der Wert

$$L = \frac{Z_L}{2\omega} = \frac{50 \Omega}{2 \cdot 2\pi \cdot 234 \text{ MHz}} = 17 \text{ nH.}$$

### 2.3. Transformation durch verlustfreie Leitungen

Eine verlustfreie Leitung transformiert den Reflexionsfaktor  $r_2$  an ihren Abschlussklemmen durch eine einfache Phasendrehung

$$r_1 = r_2 \cdot e^{-j2\beta\ell} \quad (6)$$

in den Reflexionsfaktor  $r_1$  an den Eingangsklemmen. Im Smith-Diagramm erfolgt diese Transformation durch Drehung um den Winkel  $-2\beta\ell$  um den Ursprung. In Abb. 5 ist dieser Transformationspfad dargestellt. Mit  $\beta = 2\pi/\lambda$  ergibt sich für den Drehwinkel

$$-2\beta\ell = 2\pi \cdot 2 \frac{\ell}{\lambda}. \quad (7)$$

Der normierten Leitungslänge  $\ell/\lambda = 0,5$  entspricht eine Volldrehung im Smith-Diagramm. Eine Leitung der Länge  $\ell = \lambda/2$  transformiert wieder in den selben Reflexionsfaktor und damit auch in die selbe Impedanz. Laut (7) ist der Drehwinkel proportional zur normierten Leitungslänge  $\ell/\lambda$ . Am Rand des Smith-Diagramms ist daher eine weitere Skala für  $\ell/\lambda$  angebracht. Sie ist ein nützliches Hilfsmittel um die Transformation durch eine Leitung einzutragen oder um erforderliche Leitungslängen abzulesen. Zur Bestimmung der physikalischen Leitungslänge (in m) ist dann nur noch die Entnormierung mit der Wellenlänge  $\lambda$  erforderlich.

Gleichung (6) gilt für die Transformation von den Abschlussklemmen zu den Eingangsklemmen. Die Drehung im Smith-Diagramm erfolgt in diesem Fall im mathematisch negativen Sinn oder im Uhrzeigersinn. Entsprechend ist die Drehung bei einer Transformation in Richtung der Abschlussklemmen entgegen dem Uhrzeigersinn auszuführen. Diese Drehrichtungen sind im Impedanzdiagramm und im Admittanzdiagramm die gleichen.

 


Abb. 5: Transformation durch verlustfreie Leitungen

 


Abb. 6: Zur Behandlung von kurzgeschlossenen oder leerlaufenden Leitungen mit Hilfe des Smith-Diagramms

Der Nullpunkt für die  $\ell/\lambda$ -Skala ist willkürlich bei  $\arg\{r\} = 180^\circ$  gesetzt. Die  $\ell/\lambda$ -Skala ist als Hilfsmittel zum Ablesen der Differenz gedacht. Insbesondere beim Durchlaufen des Skalennullpunkts ist darauf zu achten, dass die Differenz richtig abgelesen wird.

## 2.4. Leerlauf und Kurzschluss

Ein leerlaufendes (LL) oder kurzgeschlossenes (KS) Leitungsende ist gekennzeichnet durch unendlich große oder verschwindende Impedanz oder Admittanz. Dementsprechend befinden sich die Punkte für Leerlauf und Kurzschluss an den Punkten 0 und  $\infty$  im Smith-Diagramm. Dabei ist wieder zu beachten, dass diese Punkte beim Wechsel zwischen Impedanz- und Admittanzdarstellung ihre Rollen vertauschen. In Abb. 6 sind diese Punkte zusammen mit dem Punkt  $r = 0$  eingetragen.

Eine wichtige Rolle spielen diese Punkte bei der Dimensionierung von kurzgeschlossenen oder leerlaufenden Stichleitungen mit Hilfe des Smith-Diagramms. Offenbar kann man durch Transformation eines Kurzschlusses oder eines Leerlaufs über eine Leitung mit einstellbarer Länge jede beliebige Reaktanz erhalten. Zweckmäßigerweise wird man parallel geschaltete Stichleitungen im Admittanzdiagramm behandeln und in Serie geschaltete Stichleitungen im Impedanzdiagramm. Die erforderliche Leitungslänge ergibt sich durch Transformation vom Abschluss (KS oder LL) bis zur erforderlichen Impedanz oder Admittanz an den Eingangsklemmen (Abb. 6).

**Beispiel 2** Bei der Betriebsfrequenz  $f = 900\text{MHz}$  soll eine Kapazität von  $C = 5,3\text{pF}$  durch die Eingangsadmittanz einer am Ende kurzgeschlossenen  $50\text{-}\Omega$ -Leitung nachgebildet werden. Die normierte Admittanz dieser Kapazität ist

$$j\omega C \cdot Z_L = j \cdot 2\pi \cdot 900\text{MHz} \cdot 5,3\text{pF} \cdot 50\Omega = j1,5.$$

Wir dimensionieren die Leitung mit Hilfe des Admittanzdiagramms. Der Kurzschlusspunkt liegt daher bei  $y \rightarrow \infty$  rechts im Smith-Diagramm. Als erforderliche Leitungslänge zur Transformation von  $y \rightarrow \infty$  bis  $y_E = j1,5$  lesen wir

$$\frac{\ell}{\lambda} = 0,25 + 0,1565 = 0,4065$$

ab. Handelt es sich dabei beispielsweise um eine mit Teflon ( $\epsilon_r = 2,1$ ) gefüllte Koaxialleitung, so muss die Leitung die Länge

$$\ell = 0,4065\lambda = 0,4065 \cdot \frac{c_0}{f\sqrt{\epsilon_r}} = 0,4065 \cdot \frac{3 \cdot 10^8\text{m/s}}{900\text{MHz} \cdot \sqrt{2,1}} = 93,5\text{mm}$$

besitzen<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Der exakte Wert für  $c_0$  ist  $299792458\text{m/s}$ .

## 2.5. Impedanzmessung mit Hilfe einer Messleitung

Eine Messleitung ist eine Einrichtung zur Abtastung von  $|U(z)|$  auf einer Hochfrequenzleitung. Die wesentlichen Bestandteile einer Messleitung sind eine verschiebbare Feldsonde, ein Detektor mit einer Spannungsanzeige und eine genaue Längenskala. Die Sonde ist ein kapazitiver Stift, der in das elektrische Feld der Leitung eintaucht und so ein der Leitungsspannung  $|U(z)|$  proportionales Signal liefert. Mit Kenntnis des Verlaufes  $|U(z)|$  (genauer: der Lage der Minima von  $|U(z)|$ ) und durch eine Referenzmessung kann die Abschlussimpedanz  $Z_A$  der Leitung bestimmt werden. Dieses Verfahren soll im Folgenden näher erläutert werden.

Um den Zusammenhang zwischen  $|U(z)|$  und  $r(z)$  zu verdeutlichen, schreiben wir unter Verwendung von  $U_r = r(0) \cdot U_h$


$$U(z) = U_h \cdot e^{-j\beta z} + U_r \cdot e^{+j\beta z} = U_h \cdot e^{-j\beta z} \cdot (1 + r(0) \cdot e^{j2\beta z}). \quad (8)$$

Offenbar ist


$$|U(z)| \sim |1 + r(0) \cdot e^{j2\beta z}|. \quad (9)$$

Im Smith-Diagramm identifizieren wir  $|1 + r(0) \cdot e^{j2\beta z}| = |1 + r(z)|$  als die Länge der Strecke zwischen den Punkten  $r = -1$  und  $r(z)$  (Abb. 7). Der auf der Leitung beobachtete wellige Verlauf  $|U(z)|$  ist also gerade die »Pleuelbewegung«, die diese Strecke bei Bewegung auf einem Kreis  $|r| = \text{const}$  vollzieht. Mit dieser Erkenntnis lässt sich die Impedanzmessung mit Hilfe einer Messleitung sehr schnell verstehen. Die Vorgehensweise ist wie folgt.

**Referenzmessung** Der erste Schritt ist eine Referenzmessung bei kurzgeschlossener Leitung. Das Messobjekt wird durch einen Kurzschluss ersetzt und mit Hilfe der Messleitung sucht man eine beliebige der sich ergebenden Spannungsnullstellen auf. Diese Nullstellen sind örtlich sehr scharf, sodass sie recht genau lokalisiert werden können. Der Ort einer solchen Nullstelle wird festgehalten. Sein Abstand zur Kurzschlussebene (und damit zum Ort des Messobjekts) ist  $n \cdot \lambda/2$ . Auf diese Weise hat man einen Ort (Referenzebene) auf der Leitung festgelegt, an dem sicher die gleiche Impedanz vorliegt, wie am Ort des Messobjektes. Falls die Leitungswellenlänge nicht bekannt ist, kann sie mit der Messleitung durch Bestimmung des Abstandes  $\lambda/2$  zweier benachbarter Spannungsnullstellen ebenfalls messtechnisch erfasst werden. In Abb. 8a ist der Spannungsverlauf im Kurzschlussfall gestrichelt eingezeichnet.

 

**Abb. 7:** Die Länge der Strecke zwischen dem Kurzschlusspunkt und der Spitze von  $r(z)$  ist proportional zur Spannungsamplitude auf der Leitung

 

**Abb. 8:** Zur Bestimmung von Betrag und Phase des Abschlussreflexionsfaktors durch Bestimmung der Lage der Spannungsminima bzw. -maxima

**Messung des Stehwellenverhältnisses** Der Kurzschluss wird nun durch das Messobjekt ersetzt. Es ergibt sich ein im Allgemeinen welliger Verlauf von  $|U(z)|$  auf der Leitung. Mit Hilfe der Messleitung bestimmt man nun das Verhältnis  $s = U_{\max}/U_{\min}$ . Der Kreis  $|r| = \text{const}$ , auf dem sich  $z_A$  befinden muss, kann nun in das Smith-Diagramm eingezeichnet werden (Abb. 8).

**Messung der Phase von  $r(0)$**  Nachdem  $|r(0)|$  bereits festliegt, ist noch dessen Phase zu bestimmen. Hierzu sucht man ausgehend von der Referenzebene das nächste Spannungsminimum *in Richtung Messobjekt*. Dessen Abstand  $\Delta z$  von der Referenzebene liest man an der Skala der Messleitung ab. Aus den vorangegangenen Überlegungen wird deutlich, dass am Ort von  $U_{\min}$  die Reflexionsfaktorphase gerade  $180^\circ$  ist. Man befindet sich auf dem Schnittpunkt des Kreises  $|r| = \text{const}$  mit der negativen Realteilachse, also an einer Stelle, an der  $Z$  gerade reell ist und kleiner als  $Z_L$ . Zur Bestimmung von  $z_A$  muss man nun lediglich von diesem Ort aus um  $\Delta z/\lambda$  in Richtung Generator transformieren. Man transformiert also zurück in die Referenzebene in der  $z = z_A$  ist. Diese Prozedur verläuft äquivalent, wenn man ausgehend von der Referenzebene das nächste Minimum *in Richtung Generator* aufsuchen würde. In diesem Fall ändert sich die Drehrichtung im Smith-Diagramm, weil die Rücktransformation zur Referenzebene nun in Richtung Last erfolgt.

Die Auswertung der Messung lässt sich grafisch einfach und anschaulich mit dem Smith-Diagramm durchführen. Die Formeln zur Berechnung von  $r_A = r(0)$  lassen sich mit dem bisher Gesagten aber recht einfach anschreiben. Wir erhalten

$$|r_A| = \frac{s-1}{s+1} = \frac{U_{\max} - U_{\min}}{U_{\max} + U_{\min}} \quad (10a)$$

und

$$\arg\{r_A\} = \pi - 2\beta\Delta z = \pi - 4\pi \frac{\Delta z}{\lambda} \quad (10b)$$

bei Verwendung des nächsten Minimums von der Referenzebene in Richtung Last.

 


Abb. 9: Ersatzschaltbild eines Reflexionsresonators mit Ankopplung an eine Hochfrequenzleitung

## 2.6. Güte von Reflexionsresonatoren

Der folgende Abschnitt soll die grafische Behandlung von Reflexionsresonatoren (Eintor-Resonatoren) erläutern. Mit Hilfe des Smith-Diagramms ist die Konstruktion der 3-dB-Bandbreitenpunkte auf der Ortskurve des Resonatorleitwertes besonders leicht. Aus der Bandbreite folgt direkt die Resonatorgüte, wobei die Unterscheidung zwischen der Eigengüte, der externen und der belasteten Güte auf erstaunlich einfache Weise möglich ist [1].

Zur Herleitung der Konstruktion betrachten wir das Ersatzschaltbild eines Resonators, der durch ein verlustfreies Koppelzweitor an das Ende einer Leitung mit Wellenwiderstand  $Z_L = 1/Y_L$  angekoppelt ist (Abb. 9). Der Leitwert  $Y_2$  des Parallelkreises (ohne Koppelzweitor) ist zunächst

$$Y_2 = G'(1 + jQ_0v), \quad (11)$$

wobei die Eigengüte  $Q_0 = Y_K'/G'$  und die relative Verstimmung  $v = \omega/\omega_0 - \omega_0/\omega$  verwendet wurden.  $Y_K' = \omega_0 C' = 1/(\omega_0 L')$  ist mit der Resonanzfrequenz  $\omega_0 = 1/\sqrt{L'C'}$  der Resonanzblindleitwert des Kreises. Für kleine Abweichungen  $\Delta\omega$  von der Resonanzfrequenz  $\omega_0$  ist die Schmalbandnäherung  $v \approx 2\Delta\omega/\omega_0 = 2\delta\omega$  zulässig. Sie wird für die folgenden Betrachtungen auch stets verwendet.

Das Koppelzweitor transformiert  $Y_2$  in den Abschlussleitwert  $Y_1 = \dot{u}^2 Y_2$  der angeschlossenen Leitung. Wegen  $Y_K = \dot{u}^2 Y_K'$  und  $G = \dot{u}^2 G'$  wird die Eigengüte  $Q_0$  durch diese Transformation *nicht* verändert. Es ergibt sich

$$y_1 = \frac{Y_1}{Y_L} = \frac{1}{\kappa}(1 + jQ_0 2\delta\omega) = \frac{1}{\kappa} + jQ_{\text{ext}} 2\delta\omega \quad (12)$$


mit dem Ankopplungsmaß  $\kappa = Y_L/G$  und der externen Güte  $Q_{\text{ext}} = Q_0/\kappa = Y_K/Y_L$ . In Abb. 10 ist der Verlauf von (12) für drei verschiedene Werte von  $\kappa$  sowohl in der  $y$ - wie auch in der  $r$ -Ebene (Impedanzdiagramm) gezeigt. Eine Dimensionierung mit  $\kappa = 1$  bezeichnet man als kritische Kopplung und entsprechend heißt eine Kopplung mit  $\kappa < 1$  unterkritisch, mit  $\kappa > 1$  überkritisch.

Die vom Resonator absorbierte Leistung bezogen auf die verfügbare Leistung ist  $p = 1 - |r_1|^2$ . Mit (4) ergibt sich also

$$p = 1 - \left| \frac{1 - \frac{1}{\kappa}(1 + jQ_0 2\delta\omega)}{1 + \frac{1}{\kappa}(1 + jQ_0 2\delta\omega)} \right|^2 = 1 - \frac{(\kappa - 1)^2 + (Q_0 2\delta\omega)^2}{(\kappa + 1)^2 + (Q_0 2\delta\omega)^2}. \quad (13)$$

Dieser Ausdruck nimmt für  $\delta\omega = 0$  seinen Maximalwert  $p_{\text{max}} = 4\kappa/(\kappa + 1)^2$  an. Für

$$\delta\omega_{3 \text{ dB}} = \pm \frac{1}{2} \frac{\kappa + 1}{Q_0} \quad (14)$$

 

**Abb. 10:** Ortskurven des Klemmenleitwertes eines Reflexionsresonators bei verschiedenen Ankopplungsmaßen  $\kappa$ . Kurvenparameter ist die Kreisfrequenz  $\omega$

ist  $p = 0,5p_{\max}$ , sodass sich mit der belasteten Güte  $Q_L = Q_0/(\kappa + 1)$  der Zusammenhang

$$\delta\omega_{3\text{ dB};L} = \frac{1}{2Q_L} \quad (15a)$$

ergibt. Wegen der Definition der Güten gilt dies auch für die Eigengüte und für die externe Güte:

$$\delta\omega_{3\text{ dB};0} = \frac{1}{2Q_0} \quad (15b)$$

$$\delta\omega_{3\text{ dB};\text{ext}} = \frac{1}{2Q_{\text{ext}}} \quad (15c)$$

Zur Bestimmung der zugehörigen Punkte auf der Ortskurve  $y_1(\omega, \kappa = \text{const})$  suchen wir zusätzlich die Ortskurven  $y_1(\kappa, \omega = \pm\delta\omega = \text{const})$ . Die gesuchten Punkte ergeben sich dann als die Schnittpunkte dieser Ortskurvenpaare. Der normierte Leitwert  $y_1$  ausgedrückt durch die drei Güten ist

$$y_1 = \frac{1}{\kappa}(1 + jQ_0 2\delta\omega) = \frac{1}{\kappa} + jQ_{\text{ext}} 2\delta\omega = \frac{1}{\kappa} + jQ_L \frac{1 + \kappa}{\kappa} 2\delta\omega. \quad (12')$$


Setzt man in diese Beziehung die Frequenzabweichungen (15) ein, so erhält man die Ortskurven

$$y_1(\delta\omega = \pm \frac{1}{2Q_0}) = \frac{1}{\kappa} \pm j \frac{1}{\kappa}$$

$$y_1(\delta\omega = \pm \frac{1}{2Q_{\text{ext}}}) = \frac{1}{\kappa} \pm j$$

$$y_1(\delta\omega = \pm \frac{1}{2Q_L}) = \frac{1}{\kappa} \pm j(1 + \frac{1}{\kappa})$$

die in Abb. 11 dargestellt sind. Bei den Schnittpunkten der Ortskurve (12) mit diesen Ortskurven liegen also gerade die 3-dB-Bandbreitenpunkte bezüglich der jeweiligen Güten. Falls die Ortskurve (12) mit einer Frequenzskala versehen wird, so können auf diese Weise die Eigengüte, die externe Güte und die belastete Güte eines Resonators durch ablesen der zugehörigen 3-dB-Bandbreiten grafisch bestimmt werden.

 

**Abb. 11:** Ortskurven des Klemmenleitwertes eines Reflexionsresonators bei festen Verstimmungen  $\delta\omega$ . Kurvenparameter ist das Ankopplungsmaß  $\kappa$

## 2.7. Zusammenfassung

Nach der Behandlung einiger wichtiger Arbeitsschritte können wir diese zum Überblick über die Möglichkeiten des Smith-Diagramms kurz zusammenfassen:

- Bei der Arbeit mit dem Smith-Diagramm ist die Impedanz (Admittanz) auf den Wellenwiderstand derjenigen Leitung zu normieren, die gerade behandelt werden soll. Die Koordinatenlinien für Realteil und Imaginärteil der normierten Impedanz (Admittanz) sind im Smith-Diagramm eingetragen und beschriftet.
- Der Kreis  $|r| = \text{const}$  um den Mittelpunkt des Diagramms durch den Punkt  $z$  schneidet die Achse  $\text{Im}\{z\} = 0$  in den Punkten  $m$  und  $s$  und ermöglicht so das Ablesen des Stehwellenverhältnisses  $s$  und dessen Kehrwertes  $m$ . Die Werte  $s$  und  $m$  können als  $\text{Re}\{z\}$  an diesen Schnittpunkten abgelesen werden.
- Der Übergang zwischen Impedanz  $z$  und Admittanz  $y$  erfolgt durch Punktspiegelung am Mittelpunkt des Diagramms. Diesen Schritt wendet man zweckmäßig bei jedem Wechsel zwischen Serien- und Parallelschaltung an. Das Zuschalten von konzentrierten Elementen kann so stets durch einfache Addition behandelt werden.
- Der Transformation durch eine verlustfreie Leitung entspricht eine Rotation um den Mittelpunkt des Diagramms. Der Drehwinkel ist proportional zur elektrischen Länge der Leitung. Die Transformation über eine halbe Wellenlänge entspricht dabei einer Volldrehung im Smith-Diagramm.
- Den Eingangswiderstand (Eingangsleitwert) von Blindleitungen bestimmt man auf die gleiche Weise. Wegen  $\text{Re}\{z\} = 0$  bzw.  $\text{Re}\{y\} = 0$  bewegt man sich mit zunehmender Leitungslänge auf dem Randkreis  $|r| = 1$  des Diagramms.

	Mittelpunkt	Radius	Schnittpunkt
$\text{Re}\{z\} = \text{const}$	$\frac{\text{Re}\{z\}}{1 + \text{Re}\{z\}}$	$\frac{1}{1 + \text{Re}\{z\}}$	$\frac{\text{Re}\{z\} + j\text{Im}\{z\} - 1}{\text{Re}\{z\} + j\text{Im}\{z\} + 1}$
$\text{Im}\{z\} = \text{const}$	$1 + j\frac{1}{\text{Im}\{z\}}$	$\frac{1}{\text{Im}\{z\}}$	$\frac{\text{Re}\{z\} + j\text{Im}\{z\} + 1}{\text{Re}\{z\} + j\text{Im}\{z\} + 1}$

**Tabelle 3:** Mittelpunkte und Halbmesser der Kreise  $\text{Re}\{z\} = \text{const}$  und  $\text{Im}\{z\} = \text{const}$  in der  $r$ -Ebene. Aus diesen Punkten können die Anfangs- und Endpunkte der jeweiligen Kreisbögen berechnet werden.


### A. Zeichnen eines Smith-Diagramms

Die Kreise des krummlinigen Koordinatengitters für  $z$  im Smith-Diagramm haben alle den Punkt  $r = 1$  gemeinsam. Gerade dann, wenn ein besonders fein strukturiertes Smith-Diagramm mit vielen Koordinatenlinien gezeichnet werden soll, ist es sinnvoll, nicht alle Kreise bis zum Punkt  $r = 1$  durchzuzeichnen. Das Diagramm gewinnt dadurch wesentlich an Übersichtlichkeit. Dieses Vorgehen erfordert jedoch neben der Kenntnis der Kreismittelpunkte und ihrer Radien auch die Berechnung ihrer gegenseitigen Schnittpunkte. Von der Transformation (1) lassen sich die Gleichungen

$$\left(\text{Re}\{r\} - \frac{\text{Re}\{z\}}{1 + \text{Re}\{z\}}\right)^2 + \text{Im}\{r\}^2 = \left(\frac{\text{Re}\{z\}}{1 + \text{Re}\{z\}}\right)^2 \quad \text{Re}\{z\} = \text{const} \quad (16a)$$

$$(\text{Re}\{r\} - 1)^2 + \left(\text{Im}\{r\} - \frac{1}{\text{Im}\{z\}}\right)^2 = \left(\frac{1}{\text{Im}\{z\}}\right)^2 \quad \text{Im}\{z\} = \text{const} \quad (16b)$$

für die Kreise  $\text{Re}\{z\} = \text{const}$  und  $\text{Im}\{z\} = \text{const}$  in der  $r$ -Ebene ableiten [9]. Aus der Form (16) lassen sich Mittelpunkt und Radius leicht ablesen. Sie sind in Tabelle 3 zur Übersicht zusammengestellt. Der Schnittpunkt zweier Kreise  $\text{Re}\{z\} = \text{const}$  und  $\text{Im}\{z\} = \text{const}$  ergibt sich direkt durch Auswertung der Abbildungsbeziehung (1). Die zur Darstellung der Kreise notwendigen Punkte sind in Abb. 12 in der  $r$ -Ebene markiert und mit ihren zugehörigen komplexen  $r$ -Werten beschriftet.

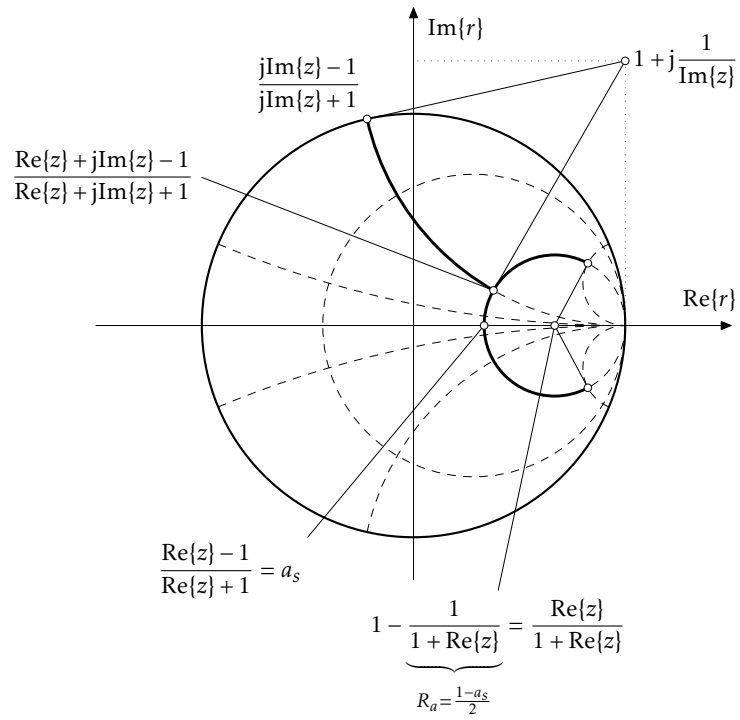

**Abb. 12:** Die Kreise  $\text{Re}\{z\} = \text{const}$  und  $\text{Im}\{z\} = \text{const}$  sowie die Lage ihrer Mittelpunkte und ihrer gegenseitigen Schnittpunkte

## Verzeichnis der verwendeten Formelzeichen

Symbol	Einheit	Bedeutung
$B$	S	Suszeptanz
$C$	F	Kapazität
$G$	S	Konduktanz
$I$	A	Stromstärke
$I_h$	A	Amplitude der hinlaufenden Stromwelle
$I_r$	A	Amplitude der rücklaufenden Stromwelle
$L$	H	Induktivität
$Q$	1	Güte
$Q_0$	1	Eigengüte
$Q_L$	1	belastete Güte
$Q_{\text{ext}}$	1	externe Güte
$R$	$\Omega$	Resistanz
$U$	V	Spannung
$U_h$	V	Amplitude der hinlaufenden Spannungswelle
$U_{\text{max}}$	V	Maximalwert der Leitungsspannung
$U_{\text{min}}$	V	Minimalwert der Leitungsspannung
$U_r$	V	Amplitude der rücklaufenden Spannungswelle
$X$	$\Omega$	Reaktanz
$Y$	S	Admittanz
$Z$	$\Omega$	Impedanz
$Z_A$	$\Omega$	Abschlusswiderstand
$Z_L$	$\Omega$	Bezugswiderstand, Leitungswellenwiderstand
$c_0$	m/s	Vakuum-Lichtgeschwindigkeit
$f$	Hz	Frequenz
$\ell$	m	Leitungslänge
$m$	1	Anpassungsfaktor
$p$	1	absorbierter Leistungsanteil
$r$	1	Reflexionsfaktor
$r_1$	1	Reflexionsfaktor am Leitungseingang
$r_2$	1	Reflexionsfaktor am Leitungsabschluss
$r_A$	1	Abschlussreflexionsfaktor
$s$	1	Stehwellenverhältnis
$v$	1	relative Verstimmung
$y$	1	normierte Admittanz
$z$	1	normierte Impedanz
$z$	m	Längenkoordinate
$\Delta z$	m	Längenabschnitt
$\beta$	rad/m	Phasenmaß
$\varepsilon_r$	1	relative Permittivität
$\kappa$	1	Ankopplungsmaß
$\lambda$	m	Wellenlänge
$\varphi_r$	rad	Phase des Reflexionsfaktors

Symbol	Einheit	Bedeutung
$\omega$	rad/s	Kreisfrequenz
$\Delta\omega$	rad/s	Abweichung der Kreisfrequenz
$\delta\omega$	1	Abweichung bezogen auf die Resonanzkreisfrequenz

– Zahlen –

e	1	Eulersche Zahl $e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$
j	1	imaginäre Einheit ( $j^2 = -1$ )
$\pi$	1	Ludolfsche Zahl

### Literatur

- [1] H. BRAND: *Schaltungslehre linearer Mikrowellennetze*. Stuttgart: Hirzel-Verlag, 1970.
- [2] R. E. COLLIN: *Foundations for Microwave Engineering*. 2nd ed. IEEE Press Series on Electromagnetic Theory. Hoboken: Wiley & Sons, 2001.
- [3] J. DETLEFSEN und U. SIART: *Grundlagen der Hochfrequenztechnik*. 3. Aufl. München: Oldenbourg, 2009.
- [4] H. MEINKE und F. W. GUNDLACH: *Taschenbuch der Hochfrequenztechnik*. Hrsg. von K. LANGE und K.-H. LÖCHERER. 5. Aufl. Berlin: Springer, 1992.
- [5] S. J. ORFANIDIS: *Electromagnetic Waves and Antennas*. Rutgers University, August 31, 2010. URL: <http://www.ece.rutgers.edu/~orfanidi/ewa> (visited on 05/19/2011).
- [6] H. W. SCHÜSSLER: *Systemtheorie linearer elektrischer Netzwerke*. 2. Aufl. Bd. 1. Netzwerke, Signale und Systeme. Berlin: Springer, 1990.
- [7] K. SIMONYI: *Theoretische Elektrotechnik*. 10. Aufl. Leipzig: Barth, Edition Dt. Verlag der Wissenschaften, 1993.
- [8] R. UNBEHAUEN: »Einschwingvorgänge, Nichtlineare Netzwerke, Theoretische Erweiterungen«. In: 4. Aufl. Bd. 2. Grundlagen der Elektrotechnik. Berlin: Springer, 1994. Kap. 8.
- [9] O. ZINKE und H. BRUNSWIG: *Hochfrequenztechnik 1*. Hrsg. von A. VLCEK, H. L. HARTNAGEL und K. MAYER. 6. Aufl. Berlin: Springer, 2000.

## Index

<b>A</b>			
Admittanz .....	4	Normierung .....	2, 5
Admittanz, normiert .....	3	<b>O</b>	
Ankopplungsmaß .....	10	Ortskurve .....	11
Anpassungsfaktor .....	4	<b>P</b>	
<b>B</b>		Parallelschaltung .....	4
Bandbreite .....	10	Phasendrehung .....	6
Bezugswiderstand .....	2	Punktspiegelung .....	3
<b>D</b>		<b>R</b>	
Drehwinkel .....	6	Randskala .....	6
<b>E</b>		Referenzebene .....	8
Eigengüte .....	10	Referenzmessung .....	8
Einheitskreis .....	2, 3	Reflexionsfaktor ablesen .....	3
Entnormierung .....	5, 6	Reflexionsfaktor, Betrag .....	4
<b>F</b>		Reflexionsfaktor, Phase .....	9
Feldsonde .....	8	Reflexionsfaktorebene .....	2
Frequenzgang-Konstruktion .....	5	Resonator .....	10
<b>G</b>		<b>S</b>	
Güte .....	10	Schmalbandnäherung .....	10
<b>I</b>		Schnittpunkte .....	13
Impedanz .....	4	Serienschaltung .....	4
Impedanz, normiert .....	2	Skalennullpunkt .....	7
Impedanzmessung .....	8	Spannungsnullstellen .....	8
Induktivität .....	5	Stehwellenverhältnis .....	4, 9
<b>K</b>		Stichleitung .....	7
Kapazität .....	5	<b>V</b>	
konforme Abbildung .....	2	Verschiebung .....	4
Koordinatengitter .....	2	<b>W</b>	
Koordinatenlinien .....	2, 13	Welligkeit .....	8
Koppelzweitor .....	10	Winkeltreue .....	2
Kopplung .....	10		
Kreismittelpunkte .....	13		
Kurzschluss .....	7		
<b>L</b>			
Leerlauf .....	7		
Leitung, verlustfrei .....	6		
Leitungslänge .....	6		
Leitungsspannung .....	8		
Leitungstransformation .....	6		
<b>M</b>			
Messleitung .....	8		